

Started on Wednesday, 19 October 2016, 11:02 AM

State Finished

Completed on Wednesday, 19 October 2016, 11:28 AM

Time taken 26 mins 24 secs

Grade 100.00 out of 100.00

Question 1

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Quiz 6a

$$-5 + \frac{V_1 - V_2}{0 - j8} + \frac{V_1 - (0 + j20)}{0 - j4} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{0 - j8} + \frac{V_2}{0 + j4} + \frac{V_2 - (0 + j20)}{12} = 0$$

Given this set of linear equations, use Matlab (or other software) to find:

$V_1 =$ ✓ $+ j$ ✓ Volts

$V_2 =$ ✓ $+ j$ ✓ Volts

Express these two results in polar form with a positive valued angle which is less than 180°.

$V_1 =$ ✓ at angle ✓ ° (Degree) Volts

$V_2 =$ ✓ at angle ✓ ° (Degree) Volts

Numeric Answer

$V_1 = -2.667 + j 1.333$ Volts = 2.981 at angle 153.43° Volts

$V_2 = -8.000 + j 4.000$ Volts = 8.944 at angle 153.43° Volts

Correct

Marks for this submission: 100.00/100.00.